# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки і комп'ютерних технологій Кафедра системного проектування

#### Звіт

про виконання лабораторної роботи № 2 «Дослідження вольтамперних характеристик діодів, біполярних транзисторів, польових транзисторів»

Виконав:

студент групи ФеП-13

Карсанашвілі А.Р.


Викладач:

Коман Б.П.

**Прилади та обладнання:** ноутбук, програма Multisim 10.
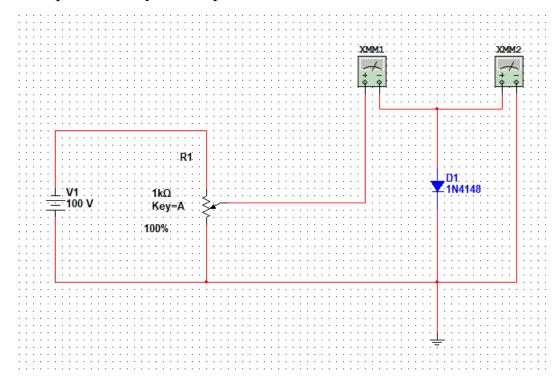
#### Порядок виконання роботи:

- 1 Дослідження вольт-амперних характеристик діодів.
- 1.1 Зробив схему згідно рис.1.




- 1.2-1.3 Ввімкнув режим моделювання та зняв характеристику.
- 1.4 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.

U (mV)	149.985	299.375	435.453	513.55	551.241	576.53	599.048	624.355	662.502	1500
I (mA)	0.000167	0.003886	0.069222	0.369156	0.795142	1.348	2.147	3.598	7.639	964.443
		U/I								
	1200			-						
	1000									
	800						/_	_		
	600							_		
	400						_/_	_		
	200							_		
	0									
	^	M. 189.315	135.A53 452	" R. P.	576.53 599.048	62A.3555 662.5	202 2500			
				U						


2 Дослідження оберненої вітки вольт-амперної характеристики діода.

### 2.1 Зробив схему згідно рис.2.

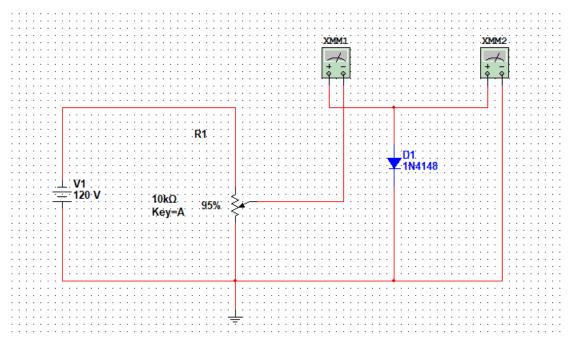


### 2.2-2.3 Ввімкув режим моделювання та зняв характеристику.
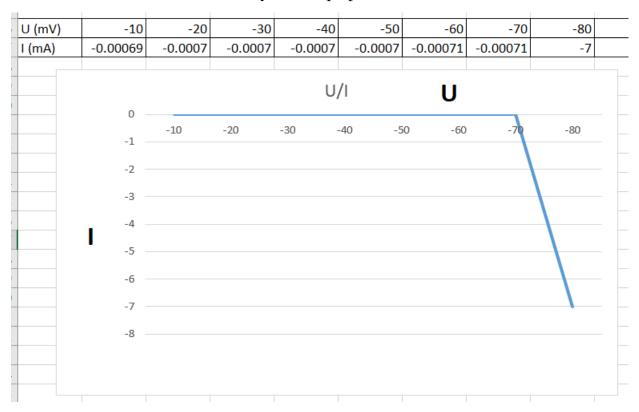
## 2.4 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.




#### 3 Дослідження в/а характеристик біполярного транзистора.

### 3.1 Зробив схему згідно рис.3.

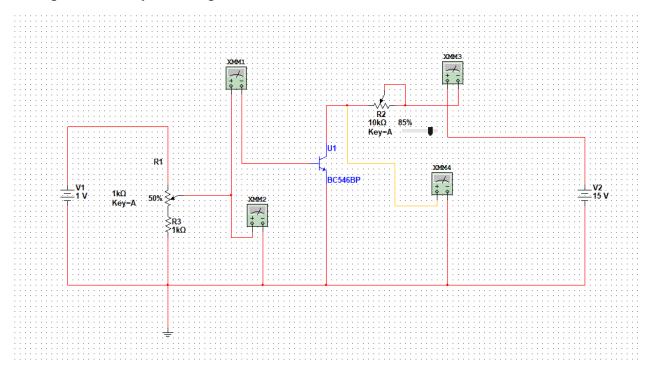


#### 3.2-3.3 Ввімкнув режим моделювання та зняв характеристику.
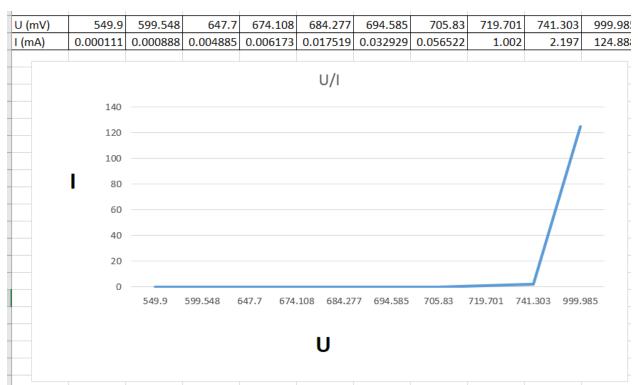
### 3.4 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.




## 3.5-3.6 Характеристика іншого потенціометра.

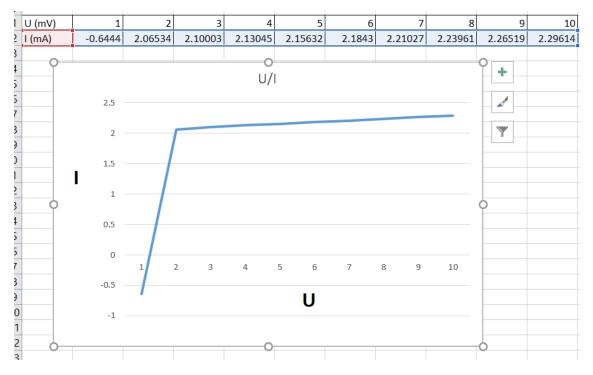3.7 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.




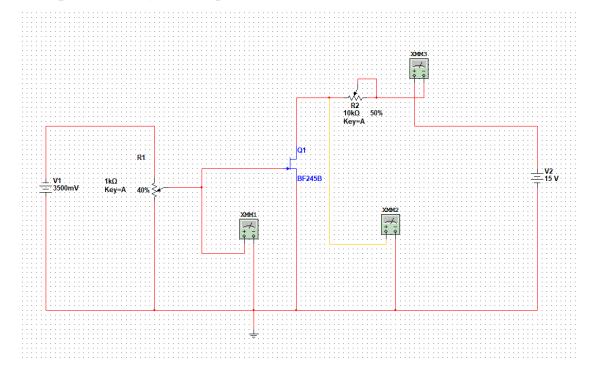- 4 Дослідження в/а характеристик польового транзистора..
- 4.1 Зробив схему згідно рис.4.




#### 4.2-4.3 Ввімкнув режим моделювання та зняв характеристику.
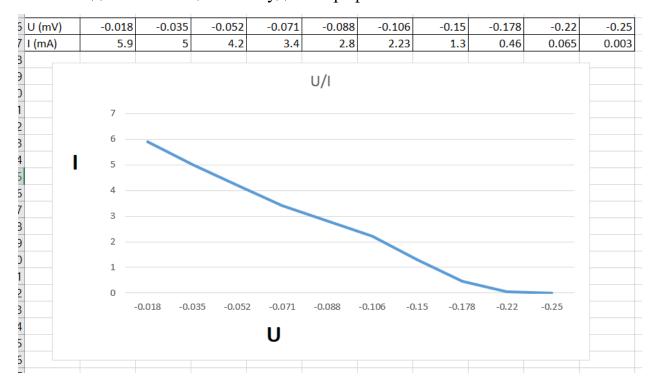
### 4.4 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.



### 4.5-4.6 Характеристика іншого потенціометра.
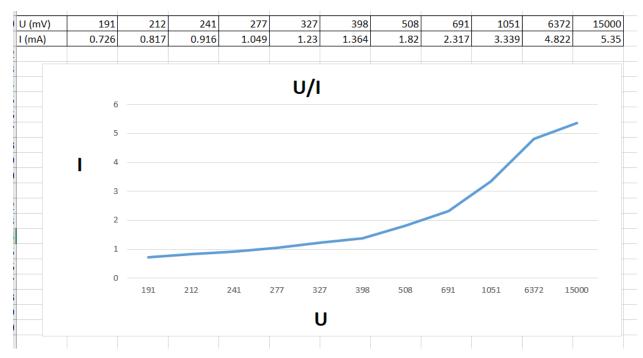
### 4.7 Заніс дані в таблицю та побудовав графік.



**Висновок:** вивчено принцип дії та основні властивості напівпровідникових діодів, досліджено їх вольт-амперні характеристики, ознайомлено з основними параметрами та використанням. Також ознайомлено із методами дослідження біполярних транзисторів.